

Lista de exercícios práticos 01 (Construção de circuitos lógicos)

Lucas Gabriel Soares de Almeida – 119110385

Bruno Machado de Assis - 119110401

Exercício 1:

Respostas dos circuitos

Fórmula: $a \mid (b \& (c \mid d))$

Falstad:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgwEURNu09acHvig9RCNgBkeGbmGJ8aVedypUAZgEMANGGcG1SBy4gm2RVWKEeS0aorHL1lChrgFPV3fFSQV4QKEbvviGjr6hr5mfF5MQZ5uaiBaegZIRtLRPAjWccE5ocnhaVBsAO7uMcGyCaUAsoJUIXR8Ik3QEgAePNgQYQC21mA1wW4AgmzdCMTu9BhI8tajIABCK6YYwSJMCOQorLQ2IADC60zzPMRUOwIoxPTLACJsAPYggYmCxAIw8JAYhDu2GINAQvRQ6WgEGUbCAA>

Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/aYZ15bfRzB6-cool-trug/editel?sharecode=drPmJHWULsJOvHMvU2on6tfghXKjsCq4iDx6mgBITPk>

a	b	c	d	$a \mid b \& (c \mid d)$
1	1	1	1	1
1	1	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

Exercício 2:

Fórmula: $(A \mid B) \& C$

Falstad:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2>

[ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgwEVwxuxjuKBIXACoIblQQdKE4RPY04CvOMkU2AWSVU0q
mjVV610aQBkefDCMI1w18VQBmAQwA2AZwbVibC60FFWxVHEFdPbyRfCyERFBQ7WIkMd
Wd3Lx82AA8JMHpcCGwwEVw7RLsAYQAdDwAKAGMACxcANwYASmzaCCEITkeEMok7A
CEa2q8AOw8AewAnTpzsO05yMANwQipykABBcanZhbYZiRBg7chiVSjoCCp2IA](https://www.tinkercad.com/things/0ncyJOHfRNQ-copy-of-oac-lista-de-exercicio-1-questao-1/editel?sharecode=PFATFKNWmQFYPCZXha_KHIYFE4IORJpMj01mfqnEa3Q)

Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/0ncyJOHfRNQ-copy-of-oac-lista-de-exercicio-1-questao-1/editel?sharecode=PFATFKNWmQFYPCZXha_KHIYFE4IORJpMj01mfqnEa3Q

Constants			Premises
A	B	C	(A B) & C
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

Exercício 3:

A: Passa das 5h.

B: Máquinas desligadas.

C: Sexta-feira.

D: Produção do dia foi atingida.

Fórmula: $(A \& B) | (C \& D \& B)$

Falstad:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAZETFcY3tHj68qVAGYBDADYBnBtUiduGAQkLd83NVB2TZ8pIq48Q2NBqFnRu6XIVKT2PDQunnO8bYNQ2AD3AYxAHqmEhgggTg6gAKEjlyEgA6MgAmcckIABZ+ARAO2BBW3NguLmDqALISAI4ArgCWAHbpbqQwyUvUA5hJpMjnhlcT0KAqCxCxOpl6gDKDL4ALhJMYgz1AE4S-RhI2AiWkPTYhBCTINGrAPYptQDnAMfnyRJzTZ31aWxglLQ0QigoLmoqH8XECdAg2AB3ZS8MD8UyHYQ+KHYBGw3gokKaRRQkwjdQYrTqbHwkLaAn-UQfL4Ena8Gg-UyjHQiCiQ6Gmcw08zErUGkI4mOdw09w8hFOFw0whCMUhGh8hEmWXs+m-FRI75qukMoqKT5UGiESUIwEk5lgtkn+Wa7jW5WCG004mqjkGo2ujUu2m0d3evVM00-A1mWh4aws8FQ03AkCETQx4lx37-WOaGjjDVJ2gZwMZ4mmgkIDD4gVsosl9Tln0gsvF6sUOP1xQVWghoO0OCh8PQcH+bA4H102E+pAnKZrBiNBhsIA>

Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/ad9WqrTJj0o-copy-of-oac-lista-de-exercicio-1-questao-1/editel?sharecode=mMRitUyUhPtKi2ljpkpLxKpQxwtdzGIZVKCqdJSvafY>

A	B	C	D	A & B C & (D & B)
1	1	1	1	1
1	1	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

Exercício 4:

Fórmula:

Entradas: A,B,C,D

1º máquina liga com: A

2º máquina liga com: B

3º máquina liga com: $((A \& B) \oplus C) \& C$

4º máquina liga com: $(((A \& B) | (3^\circ \& (A | B)) \oplus D) \& D$

Falstad:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBM cUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAZEYwkPKmnj5UqE AGYBDADYBnBtUiduvMDRq0hc9aJCTZ8pIq48QKBL0GnzUG3rkKl-WthQgXz1yN3T7htgA8QQiFCCDwIQnV1FHV2QJJwXD5XMGx6aOiAoKEY9XDTGnIMtyzgjTyIQSKC2jYAd2VhIOsnRQaTLWaVNSh68EJRDF4UGP Ah3obOtBzR6d6wBHVcDIFLGK9XJAQ+IDxNYldl8AOJt0hYk6OR7T6TM1 4r6zbGzo7x57eVAbHeD94nEwmP4vHpAvqvbrRfCnR4Pc6mDCeNgLVY5ay>

[Eaz3GyeCjIyimUZgE67fY4za4hpXRFnaJ7GHwkm0NZ055qHJ0tkIpEAWS6V
l4iKoWKF0G2DScdEOaA8vV5GMhIEF4B6lu2cpaVCVrVMorxKV2bgQrnW
hrJ1DFjQBKjASPa1v1mhtpxtjodbmwv1uKnGJg9QmBfvABsDihRbjwSzKNF
9ZSFNgt8v5fJcIj6iZT4aW0ue2AjbmluaWRtOJuwxblh2LOfLNcOerdaWecL
9IuUtEJxz0qJ7doYE9lOINH7tBMw4Ho4sI+jFjg80WFBONDnwSEy425r6Gcli
9cO+eCCX7kPe5HoeLM8zFHGLbjWz6CBveZPV-
PVEfvCNITpX+x8b6EruE4iw3OK749B+FAqmmHIrhykSnKutAIZBNAIQe4x
oeokEIE6ihyj+BpKr+qpsEAA](#)

Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/aZnfoHhh4WZ-copy-of-oac-lista-de-exercicio-1-questao-1/editel?sharecode=Y87qlj8zN88NvOwaQu9dq0_Gc2fagva-lpQ8JA0pmiE

1 2 3 4 =

1 1 1 1 = 1100

1 1 1 0 = 1100

1 1 0 1 = 1100

1 1 0 0 = 1100

1 0 1 1 = 1010

1 0 1 0 = 1010

1 0 0 1 = 1001

1 0 0 0 = 1000

0 1 1 1 = 0110

0 1 1 0 = 0110

0 1 0 1 = 0101

0 1 0 0 = 0100

0 0 1 1 = 0011

0 0 1 0 = 0010

0 0 0 1 = 0001

0 0 0 0 = 0000